LaTeX 使用例

実験報告書

抵抗の電圧と電流の関係

報告者	3 年 00 番　サンプル 太郎
提出日	2026 年 10 月 18 日
実験日	2026 年 10 月 15 日
実験班	第 1 班
共同実験者	01 番　サンプル 花子
	02 番　サンプル 次郎

公開用の記入例
学年・出席番号・実験日・共同実験者を記入する例である。この表紙は公開用に新規作成したものであり，学校が指定する正式な提出用紙ではない。氏名・日付・数値はすべて使用例である。

1　目的

抵抗に加える電圧と流れる電流の関係を調べ，オームの法則と比較する。本書の氏名・日付・数値は使用例であり，実測値ではない。

2　理論

抵抗値を R，電圧を V，電流を I とすると，オームの法則は式 (1) で表される。

$$I = \frac{V}{R} \tag{1}$$

3　実験方法

抵抗値を $1.0\,\mathrm{k\Omega}$ とした回路を考え，印加電圧を変えたときの電流を比較する。実際のレポートでは，使用器具，回路図，操作手順を記載する。

4　実験結果

説明用の計算値を表 1 に示す。表番号は `¥label` と `¥ref` を使って参照する。

表 1　電圧と電流の計算値（仮想データ）

電圧 / V	電流 / mA
1.0	1.0
2.0	2.0
3.0	3.0

5　考察

表 1 では，電圧が 2 倍になると電流も 2 倍になり，式 (1) の比例関係を確認できる。実測値を扱う場合は，誤差の大きさとその原因も検討する。

参考文献

[1] サンプル著者,「実験レポートの記述例」, 2026（架空の資料）.

参考文献欄は記入例である。提出時には，実際に参照した資料を記載する。

感想

数式や表を相互参照で記述すると，内容を変更した際も番号を自動的に更新できることを確認した。